GIRA Sprechanlagen-Set 1-14 Teilnehmer | 13 Stück

Artikelnummer 1287-KS-A-13



Produktbeschreibung

GIRA Audio-Sprechanlagen-Set mit 2-Draht-Technik für 1–14 Teilnehmer

Das GIRA Audio-Sprechanlagen-Set ist eine hochwertige Komplettlösung für die **Türkommunikation mit 1 bis 14 Parteien**. Es eignet sich besonders für die Integration in unsere Briefkastenanlagen, Klingelplatten und individuell gefertigten Eingangslösungen mit Sprechsieb.

Das GIRA Türkommunikations-System arbeitet mit einer besonders installationsfreundlichen **2-Draht-Technik**. Für die Busverbindung zwischen den Systemkomponenten werden lediglich **zwei Adern** benötigt. Über diese beiden Adern werden die Audiosignale übertragen und die angeschlossenen Systemkomponenten versorgt.

Je nach gewählter Teilnehmerzahl erhalten Sie das passend zusammengestellte Set inklusive **GIRA Einbaulautsprecher 125800**, **Steuergerät Audio 128700** und der erforderlichen Anzahl an **GIRA Wohnungsstationen AP 1250xx**. Bei Anlagen mit mehr als 8 Parteien ist zusätzlich das **Erweiterungsmodul 125900** enthalten.

Die Vorteile des GIRA Audio-Sprechanlagen-Sets auf einen Blick

Komplettes Audio-System für 1–14 Parteien

Einbaulautsprecher, Steuergerät und Wohnungsstationen sind passend zur gewählten Teilnehmerzahl zusammengestellt. Dadurch erhalten Sie eine aufeinander abgestimmte GIRA Lösung für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeobjekte.

Ideal für Modernisierung und Renovierung

Durch die 2-Draht-Technik kann bei geeigneten Bestandsanlagen häufig eine bereits vorhandene zweiadrige Klingelleitung weiterverwendet werden. Dadurch kann sich der Aufwand für neue Leitungswege deutlich reduzieren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ob eine vorhandene Leitung geeignet ist, muss anhand von Leitungsquerschnitt, Leitungslänge und bestehender Installation geprüft werden.

GIRA Einbaulautsprecher 125800

Der kompakte **GIRA Einbaulautsprecher 125800** wurde für die Integration in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten und individuell gefertigte Frontplatten entwickelt.

Bis zu **8 mechanische Klingeltaster** können direkt am Einbaulautsprecher angeschlossen werden. Ein wetterfester Lautsprecher und ein hochwertiges Mikrofon sorgen für die Audio-Kommunikation.

Wohnungsstation AP 1250xx mit Freisprechen

Jede Wohneinheit erhält eine eigene **GIRA Wohnungsstation AP 1250xx** mit komfortabler Freisprechfunktion. Die sprachgesteuerte Kommunikation verfügt über Echo- und Hintergrundgeräuschunterdrückung.

Rufton- und Sprechlautstärke können eingestellt werden. Darüber hinaus stehen unterschiedliche Ruftonmelodien, Ruftonabschaltung und eine integrierte Türöffnerfunktion zur Verfügung.

Steuergerät Audio 128700

Das **GIRA Steuergerät Audio 128700** versorgt den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus und wird zentral in der Elektroverteilung montiert.

Zusätzlich verfügt das Steuergerät über Anschlüsse zur Türöffnersteuerung sowie Statusanzeigen für Betrieb, Überlast und Programmierung.

Erweiterungsmodul 125900 ab 9 Parteien

Der GIRA Einbaulautsprecher besitzt Anschlüsse für bis zu **8 mechanische Klingeltaster**. Bei Ausführungen mit **9 bis 14 Teilnehmern** wird das Set deshalb um das **GIRA Erweiterungsmodul 125900** ergänzt.

Das Erweiterungsmodul stellt Anschlüsse für bis zu **12 weitere mechanische Klingeltaster** bereit.

Ideal für Briefkastenanlagen

Durch die kompakte Bauform des Einbaulautsprechers eignet sich das GIRA System besonders für Briefkastenanlagen mit integrierter Klingel- und Sprechfunktion. Der Lautsprecher wird geschützt hinter dem Sprechsieb beziehungsweise der dafür vorgesehenen Front montiert.

Ausstattung und Lieferumfang

GIRA Audio-System

System GIRA Türkommunikations-System Audio
Busverkabelung Verpolungssicherer und kurzschlussfester 2-Draht-Bus
Teilnehmer 1 bis 14 Parteien
Einbaulautsprecher GIRA 125800
Wohnungsstation GIRA AP 1250xx mit Freisprechfunktion
Steuergerät GIRA Audio REG 128700

Set für 1 bis 8 Teilnehmer

Einbaulautsprecher 1 × GIRA 125800
Steuergerät Audio 1 × GIRA 128700
Wohnungsstationen 1–8 × GIRA 1250xx
Klingeltaster Bis zu 8 Taster direkt am Einbaulautsprecher

Set für 9 bis 14 Teilnehmer

Einbaulautsprecher 1 × GIRA 125800
Steuergerät Audio 1 × GIRA 128700
Erweiterungsmodul 1 × GIRA 125900
Wohnungsstationen 9–14 × GIRA 1250xx
Klingeltaster Erweiterung für zusätzliche mechanische Klingeltaster

Technische Daten

Steuergerät Audio 128700

Versorgung 230 V AC, 50 Hz
Busspannung 26 V DC ± 2 V
Türöffner 12 V AC Ausgang und zusätzlicher Relaisausgang
Montage REG-Gerät für Unterverteilung, 6 TE
Temperaturbereich -5 °C bis +45 °C

Einbaulautsprecher 125800

Spannungsversorgung 26 V DC ± 2 V über 2-Draht-Bus
Klingeltaster Bis zu 8 mechanische Taster direkt anschließbar
Abmessungen 101 × 67 × 27 mm
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart IP44 im geeigneten verbauten Zustand

Wohnungsstation AP 1250xx

Spannungsversorgung 26 V DC ± 2 V über 2-Draht-Bus
Kommunikation Freisprechen mit Echo- und Hintergrundgeräuschunterdrückung
Ruftöne 5 unterschiedliche Ruftonmelodien
Montage Aufputz, je nach Ausführung mit oder ohne Abdeckrahmen
Temperaturbereich 0 °C bis +50 °C

Was bedeutet die GIRA 2-Draht-Technik?

Bei der GIRA 2-Draht-Technik werden die Komponenten der Türkommunikationsanlage über einen Bus mit lediglich zwei Adern miteinander verbunden. Über diese Leitung werden sowohl die Kommunikation als auch die Versorgung der angeschlossenen Bus-Komponenten realisiert.

Dadurch ist beispielsweise an den Wohnungsstationen keine separate 230-V-Spannungsversorgung erforderlich. Das zentrale Steuergerät wird in der Elektroverteilung installiert und versorgt den 2-Draht-Bus.

Zusätzliche Leitungen können für Klingeltaster, Etagenruf, Türöffner oder weitere Funktionen erforderlich sein. Die Bezeichnung 2-Draht-Technik bezieht sich daher auf die Busverbindung des GIRA Türkommunikations-Systems.

Kann eine vorhandene Klingelleitung weiterverwendet werden?

Bei einer Modernisierung kann eine vorhandene zweiadrige Klingelleitung häufig für den GIRA 2-Draht-Bus genutzt werden. Dadurch kann eine aufwendige Neuverlegung von Leitungen vermieden werden.

Vor der Installation müssen vorhandener Kabeltyp, Leitungsquerschnitt, Leitungslänge und Leitungsführung durch die ausführende Elektrofachkraft geprüft werden.

Hinweis zum Lieferumfang

Briefkastenanlage, Klingeltaster, elektrischer Türöffner, Leitungen, Abdeckrahmen und weiteres Installationsmaterial sind nicht Bestandteil des Sets, sofern diese nicht ausdrücklich im jeweiligen Angebot aufgeführt sind.

Hinweis zur Installation

Das GIRA Steuergerät Audio wird mit 230 V versorgt und ist für den Einbau in die Elektroverteilung vorgesehen. Montage, Anschluss, Programmierung und Inbetriebnahme der Türkommunikationsanlage müssen durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.

Kann das System später um Video erweitert werden?

Der GIRA Einbaulautsprecher bietet grundsätzlich eine Anschlussmöglichkeit für eine passende GIRA Farbkamera. Bei einer Erweiterung zur Video-Türkommunikation wird jedoch anstelle des Audio-Steuergeräts ein für die Videoanlage geeignetes GIRA Steuergerät benötigt.

Produkteigenschaften

Montageart	Hinterbau
Anschlusstechnik	2-Draht

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618