GIRA Kit per impianto citofonico 1-14 partecipanti | 14 pezzi

Product number 1287-KS-A-14



Product description

Set sistema citofonico audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 partecipanti

Il set sistema citofonico audio GIRA è una soluzione completa di alta qualità per la **comunicazione porta da 1 a 14 unità**. È particolarmente adatto per l'integrazione nelle nostre cassette postali, placche campanello e soluzioni d'ingresso realizzate su misura con griglia acustica.

Il sistema di comunicazione porta GIRA utilizza una **tecnologia a 2 fili** particolarmente agevole da installare. Per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari solamente **due conduttori**. Tramite questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati.

A seconda del numero di partecipanti scelto, riceverete il set opportunamente configurato, comprensivo del **GIRA altoparlante da incasso 125800**, del **dispositivo di controllo audio 128700** e del numero necessario di **unità interne GIRA AP 1250xx**. Per impianti con oltre 8 partecipanti è incluso inoltre il **modulo d'espansione 125900**.

I vantaggi del set sistema citofonico audio GIRA a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–14 partecipanti

Altoparlante da incasso, dispositivo di controllo e unità interne sono configurati in base al numero di partecipanti scelto. In questo modo riceverete una soluzione GIRA coordinata per case unifamiliari, condomini e immobili commerciali.

Ideale per ammodernamento e ristrutturazione

Grazie alla tecnologia a 2 fili, in molti impianti esistenti è spesso possibile riutilizzare una linea campanello bifilare già presente. Ciò può ridurre significativamente i lavori per nuovi percorsi cavi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Se una linea esistente sia idonea deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

GIRA altoparlante da incasso 125800

Il compatto **GIRA altoparlante da incasso 125800** è stato progettato per l'integrazione in cassette postali, vani parlante, alloggiamenti laterali della porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti meccanici del campanello** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente alle intemperie e un microfono di alta qualità garantiscono la comunicazione audio.

Unità interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **unità interna GIRA AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di cancellazione dell'eco e riduzione dei rumori di fondo.

Il volume della suoneria e dell'audio possono essere regolati. Inoltre sono disponibili diverse melodie di suoneria, la disattivazione della suoneria e una funzione apriporta integrata.

Dispositivo di controllo audio 128700

Il **GIRA dispositivo di controllo audio 128700** alimenta il bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti ed è montato centralmente nel quadro elettrico.

Inoltre il dispositivo di controllo dispone di connessioni per il comando dell'apriporta e di spie di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo d'espansione 125900 da 9 partecipanti

L'altoparlante da incasso GIRA dispone di connessioni per fino a **8 pulsanti meccanici del campanello**. Per versioni con **9 fino a 14 partecipanti** il set viene quindi integrato con il **modulo d'espansione GIRA 125900**.

Il modulo d'espansione fornisce connessioni per fino a **12 pulsanti meccanici del campanello aggiuntivi**.

Ideale per cassette postali

Grazie alla forma compatta dell'altoparlante da incasso, il sistema GIRA è particolarmente adatto per cassette postali con funzione campanello e parlante integrata. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia acustica o la frontale prevista a tale scopo.

Dotazione e contenuto della consegna

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta GIRA Audio
Cablaggio bus Bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti
Partecipanti 1 fino a 14 partecipanti
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Unità interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Dispositivo di controllo GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 partecipanti

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Dispositivo di controllo audio 1 × GIRA 128700
Unità interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 partecipanti

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Dispositivo di controllo audio 1 × GIRA 128700
Modulo d'espansione 1 × GIRA 125900
Unità interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per pulsanti meccanici aggiuntivi

Dati tecnici

Dispositivo di controllo audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Apparecchio REG per distribuzione secondaria, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 se installato in modo idoneo

Unità interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con cancellazione dell'eco e riduzione dei rumori di fondo
Suonerie 5 diverse melodie di suoneria
Montaggio Montaggio a superficie, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Che cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Con la tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione porta vengono collegati tra loro tramite un bus composto da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzate sia la comunicazione sia l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Di conseguenza, ad esempio, sulle unità interne non è necessaria un'alimentazione separata a 230 V. Il dispositivo di controllo centrale viene installato nel quadro elettrico e alimenta il bus a 2 fili.

Per pulsanti del campanello, chiamata di piano, apriporta o altre funzioni possono essere necessari cavi aggiuntivi. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce pertanto alla connessione bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare una linea campanello esistente?

In caso di ammodernamento, una linea campanello bifilare esistente può spesso essere utilizzata per il bus GIRA a 2 fili. Ciò può evitare la posa complessa di nuovi cavi.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo e l'instradamento del cavo devono essere verificati dall'elettricista esecutore.

Nota sul contenuto della consegna

La cassetta postale, i pulsanti del campanello, l'apriporta elettrico, i cavi, le cornici di copertura e altro materiale di installazione non fanno parte del set, salvo diversa indicazione nell'offerta corrispondente.

Nota sull'installazione

Il dispositivo di controllo audio GIRA viene alimentato a 230 V ed è previsto per l'installazione nel quadro elettrico. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto di comunicazione porta devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

È possibile espandere il sistema successivamente con il video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre fondamentalmente una possibilità di collegamento per una telecamera a colori GIRA adatta. Tuttavia, in caso di espansione verso la videocitofonia, al posto del dispositivo di controllo audio è necessario un dispositivo di controllo GIRA idoneo per l'impianto video.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images




System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
IP20
Bus
12V-


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS