GIRA zestaw domofonowy 1–14 abonentów | 1 szt.

Product number 1287-KS-A-1



Product description

GIRA Zestaw audio do systemu domofonowego z techniką 2-przewodową dla 1–14 lokali

Zestaw audio do systemu domofonowego GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie do **komunikacji przy drzwiach dla 1 do 14 lokali**. Szczególnie nadaje się do integracji z naszymi skrzynkami pocztowymi, panelami z przyciskami dzwonka oraz indywidualnie wykonywanymi rozwiązaniami wejściowymi z kratką mikrofonową.

System komunikacji drzwiowej GIRA działa w szczególnie przyjaznej dla instalacji **technice 2-przewodowej**. Do połączenia magistralnego pomiędzy komponentami systemu wymagane są jedynie **dwa przewody**. Przez te dwa przewody przesyłane są sygnały audio i zasilanie podłączonych komponentów systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw zawierający **GIRA Einbaulautsprecher 125800**, **urządzenie sterujące Audio 128700** oraz wymaganą liczbę **GIRA Wohnungsstationen AP 1250xx**. W instalacjach powyżej 8 lokali zestaw zawiera dodatkowo **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu audio GIRA — w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, urządzenie sterujące i stacje wewnętrzne są dobrane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo spójną rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i remontu

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki technice 2-przewodowej w odpowiednich instalacjach istnieje często możliwość ponownego wykorzystania już istniejącego dwuwarstwowego przewodu dzwonkowego. W efekcie może to znacznie zmniejszyć zakres prac związanych z prowadzeniem nowych przewodów.

Czy istniejący przewód jest odpowiedni, należy sprawdzić na podstawie przekroju przewodów, długości trasy oraz istniejącej instalacji.

GIRA Einbaulautsprecher 125800

Kompaktowy **GIRA Einbaulautsprecher 125800** został zaprojektowany do integracji w skrzynkach pocztowych, przegrodach do rozmów, zabudowach przy-drzwiowych oraz indywidualnie wykonywanych panelach frontowych.

Do głośnika do zabudowy można bezpośrednio podłączyć do **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. Odporne na warunki atmosferyczne głośniki oraz wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja wewnętrzna AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każdy lokal otrzymuje własną **GIRA Wohnungsstation AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w funkcje tłumienia echa i tłumienia szumów tła.

Możliwe jest ustawienie głośności dzwonka i rozmowy. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, wyłączenie dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Urządzenie sterujące Audio 128700

Urządzenie sterujące audio GIRA 128700 zasila magistralę 2-przewodową odporną na odwrotną polaryzację i zwarcia i jest montowane centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Urządzenie sterujące posiada ponadto wyjścia do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki stanu dla pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. W wersjach z **9 do 14 lokali** zestaw uzupełniany jest zatem o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowych **12 mechanicznych przycisków dzwonka**.

Idealne do skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA jest szczególnie odpowiedni do skrzynek pocztowych z wbudowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest osłonięty za kratką mikrofonową lub przeznaczonym do tego frontem.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistralne Magistrala 2-przewodowa odporna na odwrotną polaryzację i zwarcie
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800

Stacja wewnętrzna GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Urządzenie sterujące GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Urządzenie sterujące Audio 1 × GIRA 128700
Stacje wewnętrzne 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Do 8 przycisków dzwonka bezpośrednio przy głośniku

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Urządzenie sterujące Audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje wewnętrzne 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonka

Dane techniczne

Urządzenie sterujące Audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do rozdzielnicy pomocniczej, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Przyciski dzwonka Do 8 mechanicznych przycisków dzwonka możliwych do bezpośredniego podłączenia
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 przy odpowiedniej zabudowie

Stacja wewnętrzna AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Komunikacja Tryb głośnomówiący z tłumieniem echa i szumów tła
Dźwięki dzwonka 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką maskującą lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika 2-przewodowa GIRA?

W technice 2-przewodowej GIRA komponenty instalacji komunikacji drzwiowej łączone są magistralą składającą się z zaledwie dwóch przewodów. Przez tę linię realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład stacje wewnętrzne nie wymagają oddzielnego zasilania 230 V. Centralne urządzenie sterujące instalowane jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-przewodową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonka, wywołania piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie technika 2-przewodowa odnosi się zatem do połączenia magistralnego systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?cy przewód dzwonkowy mo?na ponownie wykorzysta??

Przy modernizacji istniejący dwuwarstwowy przewód dzwonkowy często można wykorzystać dla magistrali 2-przewodowej GIRA. W ten sposób można uniknąć kosztownego ponownego prowadzenia przewodów.

Przed instalacją wykonujący pracę elektryk musi sprawdzić rodzaj istniejącego kabla, przekrój przewodów, długość trasy i prowadzenie przewodów.

Informacja o zakresie dostawy

Skrzynka pocztowa, przyciski dzwonka, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki maskujące i inne materiały instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu, o ile nie są wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Informacja dotycz?ca instalacji

Urządzenie sterujące audio GIRA jest zasilane 230 V i przeznaczone do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie oraz uruchomienie instalacji komunikacji drzwiowej muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozszerzy? o wideo?

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia odpowiedniej kolorowej kamery GIRA. Przy rozbudowie do wideo zamiast urządzenia sterującego audio konieczne będzie użycie urządzenia sterującego GIRA odpowiedniego dla instalacji wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
Bus
12V-
IP20
L
N



GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS