GIRA Zestaw domofonowy 1-14 abonentów | 4 szt.

Product number 1287-KS-A-4



Product description

Zestaw audio GIRA do systemów domofonowych z techniką 2-przewodową dla 1–14 lokali

Zestaw audio GIRA jest wysokiej jakości kompletnym rozwiązaniem dla **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Nadaje się szczególnie do integracji z naszymi systemami skrzynek na listy, panelami dzwonkowymi oraz indywidualnie wykonywanymi rozwiązaniami wejściowymi z kratką głośnika.

System komunikacji drzwiowej GIRA działa w oparciu o szczególnie przyjazną montażowi **technikę 2-przewodową**. Do połączenia magistralnego pomiędzy komponentami systemu wymagane są jedynie **dwie żyły**. Przez te dwie żyły przesyłane są sygnały audio oraz zasilane podłączone komponenty systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w skład którego wchodzą **GIRA głośnik do zabudowy 125800**, **GIRA sterownik audio 128700** oraz wymagana liczba **GIRA stacji wewnętrznych AP 1250xx**. W instalacjach z więcej niż 8 lokalami zestaw zawiera dodatkowo **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu audio GIRA w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, sterownik i stacje wewnętrzne są skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymają Państwo dopasowane rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i remontów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki technice 2-przewodowej w odpowiednich istniejących instalacjach często można ponownie wykorzystać już istniejący dwużyłowy przewód dzwonkowy. W efekcie może to znacząco zmniejszyć nakład prac związanych z prowadzeniem nowych przewodów.

Czy istniejący przewód nadaje się do wykorzystania, należy sprawdzić na podstawie przekroju przewodu, długości przewodu oraz istniejącej instalacji.

GIRA głośnik do zabudowy 125800

Kompaktowy **GIRA głośnik do zabudowy 125800** został zaprojektowany do integracji w systemach skrzynek na listy, przegrodach rozmówczych, zabudowach bocznych drzwi oraz indywidualnie wykonywanych frontach.

Do **8 mechanicznych przycisków dzwonka** można podłączyć bezpośrednio przy głośniku do zabudowy. Odporność na warunki atmosferyczne głośnika oraz wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja wewnętrzna AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każda jednostka mieszkaniowa otrzymuje własną **GIRA stację wewnętrzną AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w redukcję echa i szumów tła.

Możliwa jest regulacja głośności dzwonka i rozmowy. Dodatkowo dostępne są różne melodie dzwonka, wyłączenie dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

GIRA sterownik audio 128700 zasila magistralę 2-przewodową odporną na odwrotną polaryzację i zwarcia oraz jest montowany centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Sterownik posiada dodatkowo złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki stanu dla pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy GIRA posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. W wersjach dla **9 do 14 lokali** zestaw jest uzupełniony o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowych **12 mechanicznych przycisków dzwonka**.

Idealne do systemów skrzynek na listy

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA jest szczególnie odpowiedni do systemów skrzynek na listy z zintegrowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest osłonięty za kratką głośnika lub dedykowanym frontem.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistrali Magistrala 2-przewodowa odporna na odwrotną polaryzację i zwarcia
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800

Stacja wewnętrzna GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Sterownik GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje wewnętrzne 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Do 8 przycisków bezpośrednio przy głośniku do zabudowy

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje wewnętrzne 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonka

Dane techniczne

Sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do rozdzielnicy, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Przyciski dzwonka Do 8 mechanicznych przycisków można podłączyć bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 w odpowiednio zabudowanym stanie

Stacja wewnętrzna AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Komunikacja Głośnomówiąca z redukcją echa i szumów tła
Dźwięki dzwonka 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką maskującą lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika GIRA 2-przewodowa?

W technice GIRA 2-przewodowej komponenty systemu komunikacji drzwiowej łączone są magistralą składającą się z zaledwie dwóch żył. Przez ten przewód realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu np. w stacjach wewnętrznych nie jest konieczne oddzielne zasilanie 230 V. Centralny sterownik instalowany jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-przewodową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonka, wywołania piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie technika 2-przewodowa odnosi się zatem do połączenia magistralowego systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?cy przewód dzwonkowy mo?na wykorzysta? ponownie?

Przy modernizacji istniejący dwużyłowy przewód dzwonkowy często może być wykorzystany do magistrali 2-przewodowej GIRA. Dzięki temu można uniknąć kosztownego i czasochłonnego prowadzenia nowych przewodów.

Przed instalacją typ istniejącego kabla, przekrój przewodu, długość przewodu oraz prowadzenie przewodu muszą zostać sprawdzone przez wykonawcę — odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Informacja o zakresie dostawy

Skrzynka na listy, przycisk dzwonka, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki maskujące oraz inne materiały instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu, chyba że zostało to wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Informacja dotycz?ca instalacji

Sterownik audio GIRA jest zasilany 230 V i przeznaczony do montażu w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie i uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozbudowa? o wideo?

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia kompatybilnej kolorowej kamery GIRA. Przy rozbudowie do wideodomofonu konieczny jest jednak sterownik GIRA odpowiedni dla systemu wideo zamiast sterownika audio.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~