GIRA Zestaw systemu domofonowego 1-14 abonentów | 12 sztuk

Product number 1287-KS-A-12



Product description

GIRA zestaw interkomowy audio z techniką 2-żyłową dla 1–14 lokali

Zestaw interkomowy audio GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie do **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Szczególnie nadaje się do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi oraz indywidualnie wykonanymi rozwiązaniami wejściowymi z siatką głośnika.

System komunikacji drzwiowej GIRA działa w szczególnie przyjaznej dla instalacji **technice 2-żyłowej**. Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wymagane są jedynie **dwie żyły**. Przez te dwie żyły przesyłane są sygnały audio oraz zasilanie podłączonych komponentów systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, zawierający **GIRA głośnik wpuszczany 125800**, **GIRA sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **GIRA stacji mieszkaniowych AP 1250xx**. W instalacjach powyżej 8 lokali w skład wchodzi dodatkowo **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu interkomowego audio GIRA w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik wpuszczany, sterownik i stacje mieszkaniowe są skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. W rezultacie otrzymują Państwo dobrze dopasowane rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i renowacji

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki technice 2-żyłowej w przypadku odpowiednich instalacji istniejących często można ponownie wykorzystać już istniejący dwużyłowy przewód dzwonkowy. W efekcie może to znacząco zmniejszyć nakład pracy związany z prowadzeniem nowych przewodów.

Czy istniejący przewód jest odpowiedni, należy sprawdzić na podstawie przekroju żyły, długości przewodu oraz istniejącej instalacji.

GIRA głośnik wpuszczany 125800

Kompaktowy **GIRA głośnik wpuszczany 125800** został zaprojektowany do integracji w systemach skrzynek pocztowych, wnękach głośnikowych, osadzeniach bocznych drzwi oraz indywidualnie wykonywanych płytach czołowych.

Do głośnika wpuszczanego można podłączyć bezpośrednio do **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. Odporność głośnika na warunki atmosferyczne oraz wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja mieszkaniowa AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każda jednostka mieszkaniowa otrzymuje własną **GIRA stację mieszkaniową AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w usuwanie echa i redukcję hałasu tła.

Głośność dzwonka i rozmowy można regulować. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, wyłączenie dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

GIRA sterownik audio 128700 zasila magistralę 2-żyłową odporną na odwrotną polaryzację i zwarcia i montowany jest centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Dodatkowo sterownik posiada złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki stanu pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik wpuszczany GIRA posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. W wersjach z **9 do 14 lokali** zestaw uzupełniany jest dlatego o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowo **12 mechanicznych przycisków dzwonka**.

Idealne do systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika wpuszczanego system GIRA jest szczególnie odpowiedni do systemów skrzynek pocztowych z zintegrowaną funkcją dzwonka i mówienia. Głośnik montowany jest chroniony za siatką głośnika lub przewidzianą do tego płytą czołową.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistrali Magistrala 2-żyłowa odporna na odwrotną polaryzację i zwarcia
Liczba lokali 1 do 14 lokali

Głośnik wpuszczany GIRA 125800
Stacja mieszkaniowa GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Sterownik GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik wpuszczany 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje mieszkaniowe 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Do 8 przycisków podłączonych bezpośrednio do głośnika wpuszczanego

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik wpuszczany 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje mieszkaniowe 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonka

Dane techniczne

GIRA sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do rozdzielnicy podrzędnej, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik wpuszczany 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-żyłową
Przyciski dzwonka Do 8 mechanicznych przycisków możliwych do podłączenia bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Klasa ochrony IP44 przy odpowiedniej zabudowie

Stacja mieszkaniowa AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-żyłową
Komunikacja Głośnomówiący z usuwaniem echa i redukcją hałasu tła
Melodie dzwonka 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika 2-?y?owa GIRA?

W technice 2-żyłowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej są połączone magistralą składającą się z zaledwie dwóch żył. Przez ten przewód realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład w stacjach mieszkaniowych nie jest wymagane oddzielne zasilanie 230 V. Centralny sterownik instalowany jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-żyłową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonka, sygnału piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie technika 2-żyłowa odnosi się zatem do połączenia magistralnego systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?cy przewód dzwonkowy mo?na ponownie wykorzysta??

Przy modernizacji istniejący dwużyłowy przewód dzwonkowy często można wykorzystać do magistrali 2-żyłowej GIRA. Dzięki temu można uniknąć kosztownego kładzenia nowych przewodów.

Przed instalacją typ istniejącego kabla, przekrój przewodu, długość przewodu oraz prowadzenie instalacji muszą zostać sprawdzone przez wykonawcę będącego wykwalifikowanym elektrykiem.

Informacja dotycz?ca zakresu dostawy

System skrzynek pocztowych, przycisk dzwonka, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki osłonowe oraz inne materiały instalacyjne nie są częścią zestawu, chyba że zostały wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Informacja dotycz?ca instalacji

Sterownik audio GIRA jest zasilany napięciem 230 V i przeznaczony do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie oraz uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą zostać przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozbudowa? o wideo?

Głośnik wpuszczany GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia odpowiedniej kamery kolorowej GIRA. Przy rozbudowie do wideodomofonu zamiast sterownika audio wymagane jest jednak sterownik GIRA odpowiedni dla systemu wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS I ZV I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~