# GIRA Zestaw domofonowy 1-14 abonentów | 14 sztuk

**Product number** 1287-KS-A-14




## Product description

## Zestaw domofonowy audio GIRA z techniką 2-przewodową dla 1–14 lokali

Zestaw domofonowy audio GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie dla **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Szczególnie nadaje się do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi oraz indywidualnie wykonanymi rozwiązaniami wejściowymi z kratką rozmówną.

System komunikacji drzwiowej GIRA pracuje w szczególnie przyjaznej w instalacji **technice 2-przewodowej**. Do połączenia magistrali między komponentami systemu wymagane są jedynie **dwa przewody**. Przez te dwa przewody przesyłane są sygnały audio oraz zasilanie podłączonych komponentów systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymują Państwo odpowiednio skompletowany zestaw zawierający **głośnik do zabudowy GIRA 125800**, **sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **stacji abonenckich GIRA AP 1250xx**. W instalacjach z więcej niż 8 lokalami dodatkowo dołączony jest **moduł rozszerzający 125900**.

## Zalety zestawu domofonowego audio GIRA w skrócie

### Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, sterownik i stacje abonenckie są skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo wzajemnie dopasowane rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

### Idealne do modernizacji i renowacji

Dzięki technice 2-przewodowej w odpowiednich istniejących instalacjach często można ponownie wykorzystać już istniejącą dwuprzewodową instalację dzwonkową. W efekcie znacząco może zmaleć nakład związany z prowadzeniem nowych przewodów.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Czy istniejący przewód jest odpowiedni, musi zostać sprawdzone na podstawie przekroju przewodu, długości oraz istniejącej instalacji.

### Głośnik do zabudowy GIRA 125800

Kompaktowy **głośnik do zabudowy GIRA 125800** został opracowany do integracji w systemach skrzynek pocztowych, skrytkach rozmównych, bocznych montażach drzwiowych oraz indywidualnie wykonanych panelach frontowych.

Do głośnika do zabudowy można bezpośrednio podłączyć do **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. Wodoodporny głośnik i wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

### Stacja abonencka AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każda jednostka mieszkalna otrzymuje własną **stację abonencką GIRA AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w redukcję echa i szumów tła.

Głośność dzwonka i rozmowy można regulować. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, możliwość wyłączenia dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

### Sterownik audio 128700

**Sterownik audio GIRA 128700** zasila odporną na zamianę polaryzacji i zwarcia 2-przewodową magistralę i jest montowany centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Dodatkowo sterownik posiada złącza do sterowania otwieraniem drzwi oraz wskaźniki stanu pracy, przeciążenia i programowania.

### Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. W wersjach z **9 do 14 lokali** zestaw jest dlatego uzupełniany o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowych **12 mechanicznych przycisków dzwonkowych**.

### Idealne do systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA jest szczególnie odpowiedni do systemów skrzynek pocztowych z zintegrowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest w sposób chroniony za kratką rozmówną lub przewidzianym do tego frontem.

## Wyposażenie i zakres dostawy

### System audio GIRA

**System** System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
**Okablowanie magistrali** 2-przewodowa magistrala odporna na zamianę polaryzacji i zwarcia
**Liczba lokali** 1 do 14 lokali
**Głośnik do zabudowy** GIRA 125800
**Stacja abonencka** GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
**Sterownik** GIRA Audio REG 128700

### Zestaw dla 1 do 8 lokali

**Głośnik do zabudowy** 1 × GIRA 125800
**Sterownik audio** 1 × GIRA 128700
**Stacje abonenckie** 1–8 × GIRA 1250xx
**Przyciski dzwonkowe** Do 8 przycisków podłączanych bezpośrednio do głośnika

### Zestaw dla 9 do 14 lokali

**Głośnik do zabudowy** 1 × GIRA 125800
**Sterownik audio** 1 × GIRA 128700
**Moduł rozszerzający** 1 × GIRA 125900
**Stacje abonenckie** 9–14 × GIRA 1250xx
**Przyciski dzwonkowe** Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonkowych

## Dane techniczne

### Sterownik audio 128700

**Zasilanie** 230 V AC, 50 Hz
**Napięcie magistrali** 26 V DC ± 2 V
**Otwieranie drzwi** Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
**Montaż** Urządzenie REG do rozdzielnicy, 6 TE
**Zakres temperatur** -5 °C do +45 °C

### Głośnik do zabudowy 125800

**Zasilanie** 26 V DC ± 2 V przez 2-przewodową magistralę
**Przyciski dzwonkowe** Do 8 mechanicznych przycisków możliwych do podłączenia bezpośrednio
**Wymiary** 101 × 67 × 27 mm
**Zakres temperatur** -25 °C do +70 °C
**Stopień ochrony** IP44 w odpowiednich warunkach zabudowy

### Stacja abonencka AP 1250xx

**Zasilanie** 26 V DC ± 2 V przez 2-przewodową magistralę
**Komunikacja** Funkcja głośnomówiąca z redukcją echa i szumów tła
**Melodie dzwonka** 5 różnych melodii dzwonka
**Montaż** Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką osłonową lub bez
**Zakres temperatur** 0 °C do +50 °C

#### Co oznacza technika 2-przewodowa GIRA?

W technice 2-przewodowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej łączone są za pomocą magistrali składającej się z jedynie dwóch przewodów. Przez tę linię realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

W związku z tym na przykład w stacjach abonenckich nie jest wymagane oddzielne zasilanie 230 V. Centralny sterownik instalowany jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-przewodową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonkowych, wywołania piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Nazwa techniki 2-przewodowej odnosi się zatem do połączenia magistralnego systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

**Czy istniej?ca instalacja dzwonkowa mo?e by? ponownie wykorzystana?**

Przy modernizacji istniejącą dwuprzewodową instalację dzwonkową często można wykorzystać do magistrali 2-przewodowej GIRA. Dzięki temu można uniknąć kosztownego ponownego prowadzenia przewodów.

Przed instalacją należy przez wykonawcę będącego wykwalifikowanym elektrykiem sprawdzić typ istniejącego kabla, przekrój przewodu, długość przewodu oraz przebieg instalacji.

**Informacja o zakresie dostawy**

System skrzynek pocztowych, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki osłonowe oraz inne materiały instalacyjne nie są częścią zestawu, chyba że zostały wyraźnie wymienione w danej ofercie.

**Informacja dotycz?ca instalacji**

Sterownik audio GIRA jest zasilany 230 V i przeznaczony do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie oraz uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

**Czy system mo?na pó?niej rozszerzy? o wideo?**

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia odpowiedniej kamery kolorowej GIRA. Przy rozbudowie do systemu wideo-komunikacji drzwiowej zamiast sterownika audio wymagany jest jednak sterownik GIRA odpowiedni dla instalacji wideo.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Typ montażu** | Tylny koniec |
| **Technologia połączeń** | 2-przewodowy |

## More images




System
System
GIRA
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V-


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS