GIRA zestaw domofonowy 1-14 uczestników | 11 sztuk

Product number 1287-KS-A-11



Product description

Zestaw do systemu audio GIRA z technologią 2-przewodową dla 1–14 lokali

Zestaw audio GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie do **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Jest szczególnie odpowiedni do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, płytkami z dzwonkami oraz indywidualnie wykonanymi rozwiązaniami wejściowymi z osłoną głośnika.

System komunikacji drzwiowej GIRA działa w oparciu o szczególnie łatwą w instalacji **technologię 2-przewodową**. Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wymagane są jedynie **dwa przewody**. Przez te dwa przewody przesyłane są sygnały audio oraz zasilanie podłączonych elementów systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skomponowany zestaw zawierający **GIRA głośnik do zabudowy 125800**, **sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **stacji wewnętrznych GIRA AP 1250xx**. W instalacjach powyżej 8 lokali dodatkowo dołączany jest **moduł rozszerzeń 125900**.

Najważniejsze zalety zestawu audio GIRA w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, sterownik i stacje wewnętrzne są skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo dopasowane rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i renowacji

Dzięki technologii 2-przewodowej w odpowiednich instalacjach istnieje często możliwość ponownego wykorzystania już istniejącego dwuprzewodowego kabla dzwonkowego. Może to istotnie zmniejszyć zakres prac związanych z prowadzeniem nowych przewodów.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Czy istniejący przewód nadaje się do użytku, należy sprawdzić na podstawie przekroju przewodu, długości oraz istniejącej instalacji.

GIRA głośnik do zabudowy 125800

Kompaktowy **GIRA głośnik do zabudowy 125800** został zaprojektowany do integracji w systemach skrzynek pocztowych, skrytkach rozmów, zabudowach bocznych drzwi oraz indywidualnie wykonanych płytach frontowych.

Do głośnika do zabudowy można bezpośrednio podłączyć do **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. Wodoszczelny głośnik i wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja wewnętrzna AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każda jednostka mieszkalna otrzymuje własną **stację wewnętrzną GIRA AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w tłumienie echa i hałasów tła.

Możliwe jest ustawienie głośności dzwonka i rozmów. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, wyłączenie sygnału dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

Sterownik audio GIRA 128700 zasila magistralę 2-przewodową odporną na odwrotną polaryzację i zabezpieczoną przed zwarciem; montowany jest centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Dodatkowo sterownik posiada złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki stanu pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzeń 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy GIRA posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. W wersjach przeznaczonych dla **9–14 lokali** zestaw jest zatem uzupełniany o **moduł rozszerzeń GIRA 125900**.

Moduł rozszerzeń udostępnia złącza dla dodatkowo **12 mechanicznych przycisków dzwonkowych**.

Idealne do systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA jest szczególnie odpowiedni do skrzynek pocztowych z zintegrowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest za osłoną głośnika lub przeznaczoną do tego płytą frontową.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistralne Magistrala 2-przewodowa odporna na odwrotną polaryzację i zabezpieczona przed zwarciem
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800
Stacja wewnętrzna GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Sterownik GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje wewnętrzne 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Do 8 przycisków bezpośrednio do głośnika do zabudowy

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzeń 1 × GIRA 125900
Stacje wewnętrzne 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonkowych

Dane techniczne

Sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do rozdzielnicy podrzędnej, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Przyciski dzwonkowe Do 8 mechanicznych przycisków można podłączyć bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 przy odpowiednim sposobie zabudowy

Stacja wewnętrzna AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Komunikacja Funkcja głośnomówiąca z tłumieniem echa i hałasów tła
Dźwięki dzwonka 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką maskującą lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technologia 2-przewodowa GIRA?

W technologii 2-przewodowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej są połączone magistralą za pomocą zaledwie dwóch przewodów. Przez to przewodowe połączenie realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład do stacji wewnętrznych nie jest wymagane oddzielne zasilanie 230 V. Centralny sterownik instalowany jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-przewodową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonkowych, wywołań piętrowych, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie „technologia 2-przewodowa” odnosi się zatem do połączenia magistralnego systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?cy kabel dzwonkowy mo?e zosta? ponownie u?yty?

Podczas modernizacji istniejący dwuprzewodowy kabel dzwonkowy często można wykorzystać do magistrali 2-przewodowej GIRA. Dzięki temu można uniknąć kosztownej ponownej instalacji przewodów.

Przed instalacją należy przez wykonawcę elektrycznym sprawdzić rodzaj istniejącego kabla, przekrój przewodu, długość kabla oraz przebieg instalacji.

Uwagi dotycz?ce zakresu dostawy

System skrzynek pocztowych, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki maskujące oraz inne materiały instalacyjne nie są częścią zestawu, chyba że są wyraźnie wyszczególnione w danej ofercie.

Uwagi dotycz?ce instalacji

Sterownik audio GIRA jest zasilany 230 V i przeznaczony do zabudowy w rozdzielnicy. Montaż, podłączenie, programowanie i uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozbudowa? o wideo?

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo umożliwia podłączenie odpowiedniej kolorowej kamery GIRA. Przy rozbudowie do wideokomunikacji drzwiowej zamiast sterownika audio wymagany będzie jednak sterownik GIRA odpowiedni do systemu wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images


GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
1s
10s
Bus
12V~
IP20




System
System
GIRA
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
Voice
BUS