GIRA Zestaw domofonowy 1–14 abonentów | 3 szt.

Product number 1287-KS-A-3



Product description

Zestaw systemu audio GIRA z techniką 2-żyłową dla 1–14 lokali

Zestaw systemu domofonowego audio GIRA to wysokiej jakości rozwiązanie kompletne do **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Szczególnie nadaje się do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi oraz indywidualnie wykonywanymi rozwiązaniami wejściowymi z perforowaną maskownicą.

System komunikacji drzwiowej GIRA pracuje z wyjątkowo instalacyjnie przyjazną **techniką 2-żyłową**. Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wymagane są jedynie **dwie żyły**. Przez te dwie żyły przesyłane są sygnały audio oraz zasilane są podłączone komponenty systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymują Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w tym **GIRA głośnik do zabudowy 125800**, **sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **GIRA stacji lokatorskich AP 1250xx**. W instalacjach powyżej 8 lokali zawarty jest dodatkowo **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu domofonowego audio GIRA w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, urządzenie sterujące oraz stacje lokatorskie są dobrane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo spójną rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i remontów

Dzięki technice 2-żyłowej w odpowiednich instalacjach istniejąca często dwużyłowa instalacja dzwonkowa może być dalej wykorzystana. Dzięki temu nakład pracy związany z prowadzeniem nowych przewodów może się znacząco zmniejszyć.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Czy istniejący przewód jest odpowiedni, musi zostać sprawdzone na podstawie przekroju żył, długości przewodu oraz istniejącej instalacji.

GIRA głośnik do zabudowy 125800

Kompaktowy **GIRA głośnik do zabudowy 125800** został opracowany z myślą o integracji w systemach skrzynek pocztowych, skrytkach do komunikacji, zabudowach przy drzwiach oraz indywidualnie wykonanych panelach frontowych.

Do głośnika do zabudowy można podłączyć bezpośrednio do **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. Wodoszczelny głośnik oraz wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja lokatorska AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każdy lokal otrzymuje własną **GIRA stację lokatorską AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w tłumienie echa oraz tłumienie dźwięków tła.

Głośność sygnału i komunikacji można regulować. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, możliwość wyłączenia dzwonka oraz wbudowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

Sterownik audio GIRA 128700 zasila bezbłędnie spolaryzowaną i odporną na zwarcia magistralę 2-żyłową i jest montowany centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Dodatkowo urządzenie sterujące posiada złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki statusu pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy GIRA posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. W wersjach z **9 do 14 lokali** zestaw jest uzupełniany o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowych **12 mechanicznych przycisków dzwonkowych**.

Idealne do systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA jest szczególnie odpowiedni do skrzynek pocztowych z zintegrowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest zabezpieczony za perforowaną maskownicą lub przewidzianą do tego frontową osłoną.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistrali Bezbłędnie spolaryzowana i odporna na zwarcia magistrala 2-żyłowa
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800
Stacja lokatorska GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Urządzenie sterujące GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje lokatorskie 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Do 8 przycisków podłączanych bezpośrednio do głośnika do zabudowy

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje lokatorskie 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonkowych

Dane techniczne

Sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do instalacji w rozdzielnicy wtórnej, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-żyłową
Przyciski dzwonkowe Do 8 mechanicznych przycisków dzwonkowych podłączanych bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 przy odpowiedniej zabudowie

Stacja lokatorska AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-żyłową
Komunikacja Funkcja głośnomówiąca z tłumieniem echa i szumów tła
Melodie dzwonka 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika 2-?y?owa GIRA?

W technice 2-żyłowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej są połączone magistralą składającą się z zaledwie dwóch żył. Przez to przewodowe połączenie realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład przy stacjach lokatorskich nie jest wymagane oddzielne zasilanie 230 V. Centralne urządzenie sterujące instalowane jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-żyłową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonkowych, wywołań piętrowych, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie technika 2-żyłowa odnosi się zatem do połączenia magistralowego w systemie komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?ca instalacja dzwonkowa mo?e by? dalej wykorzystana?

Przy modernizacji istniejąca dwużyłowa instalacja dzwonkowa często może zostać wykorzystana dla magistrali 2-żyłowej GIRA. Dzięki temu można uniknąć kosztownego układania nowych przewodów.

Przed instalacją rodzaj istniejącego kabla, przekrój żył, długość przewodu oraz prowadzenie okablowania muszą zostać sprawdzone przez wykonawcę będącego kwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga dotycz?ca zakresu dostawy

Skrzynka pocztowa, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki osłonowe oraz inne materiały instalacyjne nie wchodzą w skład zestawu, chyba że zostały wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Uwaga dotycz?ca instalacji

Sterownik audio GIRA jest zasilany 230 V i przeznaczony do montażu w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie oraz uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozbudowa? o wideo?

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia odpowiedniej kamery kolorowej GIRA. Przy rozbudowie do wideodomofonu zamiast sterownika audio wymagane jest jednak urządzenie sterujące GIRA przystosowane do systemu wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~

GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS