GIRA Zestaw domofonowy 1–14 uczestników | 2 szt.

Product number 1287-KS-A-2



Product description

GIRA zestaw interkomowy audio z techniką 2-przewodową dla 1–14 lokali

Zestaw interkomowy audio GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie do **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Nadaje się szczególnie do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, panelami dzwonkowymi oraz indywidualnie wykonywanymi rozwiązaniami wejściowymi z maskownicą głośnika.

System komunikacji drzwiowej GIRA działa w szczególnie przyjaznej dla instalacji **technice 2-przewodowej**. Do połączenia magistrali pomiędzy komponentami systemu wymagane są jedynie **dwa przewody**. Przez te dwa przewody przesyłane są sygnały audio oraz zasilane są podłączone komponenty systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w tym **GIRA głośnik do zabudowy 125800**, **sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **stacji wewnętrznych GIRA AP 1250xx**. W instalacjach powyżej 8 lokali zestaw dodatkowo zawiera **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu interkomowego audio GIRA w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, sterownik oraz stacje wewnętrzne są skompletowane zgodnie z wybraną liczbą lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo wzajemnie dopasowane rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i remontu

Dzięki technice 2-przewodowej w odpowiednich instalacjach istniejący często dwudziestodwuprzewodowy przewód dzwonkowy może być dalej wykorzystany. To znacznie zmniejsza zakres prac związanych z prowadzeniem nowych przewodów.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przydatność istniejącego przewodu musi być sprawdzona na podstawie przekroju przewodu, długości trasy przewodu i istniejącej instalacji.

GIRA głośnik do zabudowy 125800

Kompaktowy **GIRA głośnik do zabudowy 125800** został zaprojektowany do integracji w systemach skrzynek pocztowych, wnękach rozmów, bocznych zabudowach drzwi oraz indywidualnie wykonywanych panelach frontowych.

Do **8 mechanicznych przycisków dzwonka** można podłączyć bezpośrednio do głośnika do zabudowy. Odporność na warunki atmosferyczne głośnika oraz wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja wewnętrzna AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każde mieszkanie otrzymuje własną **stację wewnętrzną GIRA AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w tłumienie echa i tłumienie hałasów tła.

Możliwe jest ustawienie głośności dzwonka i rozmowy. Ponadto dostępne są różne melodie dzwonka, możliwość wyłączenia dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

GIRA sterownik audio 128700 zasila zabezpieczoną przed odwrotną polaryzacją i zwarciami magistralę 2-przewodową i montowany jest centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Sterownik posiada dodatkowo złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki stanu dla pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonka**. Przy konfiguracjach z **9 do 14 lokali** zestaw uzupełniany jest dlatego o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowo **12 mechanicznych przycisków dzwonka**.

Idealne dla systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnika do zabudowy system GIRA nadaje się szczególnie do systemów skrzynek pocztowych z zintegrowaną funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest chroniony za maskownicą głośnika lub przewidzianym do tego frontem.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistrali Magistrala 2-przewodowa zabezpieczona przed odwrotną polaryzacją i zwarciami
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800
Stacja wewnętrzna GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Sterownik GIRA sterownik audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje wewnętrzne 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Do 8 przycisków bezpośrednio przy głośniku do zabudowy

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje wewnętrzne 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonka Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonka

Dane techniczne

Sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do rozdzielnicy pomocniczej, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Przyciski dzwonka Do 8 mechanicznych przycisków można podłączyć bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 przy odpowiednim montażu

Stacja wewnętrzna AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Komunikacja Funkcja głośnomówiąca z tłumieniem echa i hałasów tła
Dźwięki połączenia 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką osłonową lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika 2-przewodowa GIRA?

W technologii 2-przewodowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej łączone są magistralą składającą się z zaledwie dwóch przewodów. Przez tę linię realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład stacje wewnętrzne nie wymagają oddzielnego zasilania 230 V. Centralny sterownik montowany jest w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-przewodową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonka, wywołania piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Określenie technika 2-przewodowa odnosi się więc do połączenia magistrali systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?cy przewód dzwonkowy mo?e zosta? ponownie u?yty?

W ramach modernizacji istniejący dwuprowdowy przewód dzwonkowy często może zostać wykorzystany do magistrali 2-przewodowej GIRA. Dzięki temu można uniknąć kosztownego układania nowych przewodów.

Przed instalacją typ istniejącego kabla, przekrój przewodów, długość trasy przewodu i sposób prowadzenia przewodów muszą zostać sprawdzone przez wykonawcę będącego wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga dotycz?ca zakresu dostawy

System skrzynek pocztowych, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki osłonowe i inne materiały instalacyjne nie są częścią zestawu, o ile nie zostały wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Informacja dotycz?ca instalacji

Sterownik audio GIRA zasilany jest 230 V i przeznaczony do montażu w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, zaprogramowanie i uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozszerzy? o wideo?

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia odpowiedniej kolorowej kamery GIRA. Przy rozszerzeniu do wideo-komunikacji drzwiowej zamiast sterownika audio konieczny jest jednak sterownik GIRA przeznaczony do systemu wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~

GIRA
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS