GIRA Zestaw systemu domofonowego 1–14 abonentów | 13 sztuk

Product number 1287-KS-A-13



Product description

Zestaw interkomowy audio GIRA z techniką 2-przewodową dla 1–14 lokali

Zestaw interkomowy audio GIRA to wysokiej jakości kompletne rozwiązanie do **komunikacji drzwiowej dla 1 do 14 lokali**. Szczególnie nadaje się do integracji z naszymi systemami skrzynek pocztowych, panelami z dzwonkami oraz indywidualnie wykonanymi rozwiązaniami wejściowymi z siatką rozmówną.

System komunikacji drzwiowej GIRA wykorzystuje wyjątkowo instalacyjnie przyjazną **technikę 2-przewodową**. Do połączenia magistralnego między komponentami systemu wymagane są jedynie **dwa przewody**. Przez te dwa przewody przesyłane są sygnały audio oraz zasilane są podłączone komponenty systemu.

W zależności od wybranej liczby lokali otrzymają Państwo odpowiednio skompletowany zestaw, w tym **głośnik do zabudowy GIRA 125800**, **sterownik audio 128700** oraz wymaganą liczbę **stacji wewnętrznych GIRA AP 1250xx**. W instalacjach powyżej 8 lokali dodatkowo dołączony jest **moduł rozszerzający 125900**.

Zalety zestawu audio GIRA w skrócie

Kompletny system audio dla 1–14 lokali

Głośnik do zabudowy, sterownik i stacje wewnętrzne są dobrane odpowiednio do wybranej liczby lokali. Dzięki temu otrzymują Państwo dopasowane rozwiązanie GIRA dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i obiektów komercyjnych.

Idealne do modernizacji i remontu

Dzięki technice 2-przewodowej w odpowiednich instalacjach istniejącą często dwużyłową instalację dzwonkową można ponownie wykorzystać. W ten sposób nakład pracy związany z prowadzeniem nowych przewodów może zostać istotnie zredukowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przydatność istniejącego przewodu musi zostać sprawdzona na podstawie przekroju przewodu, długości przewodu oraz istniejącej instalacji.

Głośnik do zabudowy GIRA 125800

Kompaktowy **głośnik do zabudowy GIRA 125800** został zaprojektowany do integracji w systemach skrzynek pocztowych, skrytkach rozmównych, zabudowach przy drzwiach oraz indywidualnie wykonanych panelach frontowych.

Do głośnika do zabudowy można bezpośrednio podłączyć do **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. Odporny na warunki atmosferyczne głośnik oraz wysokiej jakości mikrofon zapewniają komunikację audio.

Stacja wewnętrzna AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą

Każda jednostka otrzymuje własną **stację wewnętrzną GIRA AP 1250xx** z wygodną funkcją głośnomówiącą. Komunikacja głosowa wyposażona jest w redukcję echa i szumów tła.

Głośność dzwonka oraz rozmów można regulować. Dodatkowo dostępne są różne melodie dzwonka, możliwość wyłączenia dzwonka oraz zintegrowana funkcja otwierania drzwi.

Sterownik audio 128700

Sterownik audio GIRA 128700 zasila magistralę 2-przewodową odporną na odwrotną polaryzację i zabezpieczoną przed zwarciami; montowany jest centralnie w rozdzielnicy elektrycznej.

Sterownik posiada dodatkowo złącza do sterowania otwieraczem drzwi oraz wskaźniki stanu pracy, przeciążenia i programowania.

Moduł rozszerzający 125900 od 9 lokali

Głośnik do zabudowy posiada złącza dla maksymalnie **8 mechanicznych przycisków dzwonkowych**. W wersjach z **9 do 14 lokali** zestaw jest zatem rozszerzany o **moduł rozszerzający GIRA 125900**.

Moduł rozszerzający udostępnia złącza dla dodatkowych **12 mechanicznych przycisków dzwonkowych**.

Idealne do systemów skrzynek pocztowych

Dzięki kompaktowej budowie głośnika do zabudowy system GIRA jest szczególnie odpowiedni dla skrzynek pocztowych zintegrowanych z funkcją dzwonka i rozmowy. Głośnik montowany jest osłonięty za siatką rozmówną lub przewidzianym frontem.

Wyposażenie i zakres dostawy

System audio GIRA

System System komunikacji drzwiowej GIRA Audio
Okablowanie magistralne Magistrala 2-przewodowa odporna na odwrotną polaryzację i zwarcia
Liczba lokali 1 do 14 lokali
Głośnik do zabudowy GIRA 125800
Stacja wewnętrzna GIRA AP 1250xx z funkcją głośnomówiącą
Sterownik GIRA Audio REG 128700

Zestaw dla 1 do 8 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Stacje wewnętrzne 1–8 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Do 8 przycisków podłączanych bezpośrednio do głośnika

Zestaw dla 9 do 14 lokali

Głośnik do zabudowy 1 × GIRA 125800
Sterownik audio 1 × GIRA 128700
Moduł rozszerzający 1 × GIRA 125900
Stacje wewnętrzne 9–14 × GIRA 1250xx
Przyciski dzwonkowe Rozszerzenie dla dodatkowych mechanicznych przycisków dzwonkowych

Dane techniczne

Sterownik audio 128700

Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Napięcie magistrali 26 V DC ± 2 V
Otwieracz drzwi Wyjście 12 V AC oraz dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Montaż Urządzenie REG do rozdzielnicy podrzędnej, 6 TE
Zakres temperatur -5 °C do +45 °C

Głośnik do zabudowy 125800

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Przyciski dzwonkowe Do 8 mechanicznych przycisków podłączanych bezpośrednio
Wymiary 101 × 67 × 27 mm
Zakres temperatur -25 °C do +70 °C
Stopień ochrony IP44 przy odpowiednim stanie zabudowy

Stacja wewnętrzna AP 1250xx

Zasilanie 26 V DC ± 2 V przez magistralę 2-przewodową
Komunikacja Głośnomówiąca z redukcją echa i szumów tła
Dzwonki 5 różnych melodii dzwonka
Montaż Montaż natynkowy, w zależności od wersji z ramką lub bez
Zakres temperatur 0 °C do +50 °C

Co oznacza technika 2-przewodowa GIRA?

W technice 2-przewodowej GIRA komponenty systemu komunikacji drzwiowej są łączone magistralą składającą się jedynie z dwóch przewodów. Przez tę linię realizowana jest zarówno komunikacja, jak i zasilanie podłączonych komponentów magistrali.

Dzięki temu na przykład stacje wewnętrzne nie wymagają oddzielnego zasilania 230 V. Centralny sterownik jest instalowany w rozdzielnicy elektrycznej i zasila magistralę 2-przewodową.

Dodatkowe przewody mogą być wymagane dla przycisków dzwonkowych, wywołania piętrowego, otwieracza drzwi lub innych funkcji. Nazwa techniki 2-przewodowej odnosi się zatem do połączenia magistralnego systemu komunikacji drzwiowej GIRA.

Czy istniej?ca instalacja dzwonkowa mo?e by? ponownie wykorzystana?

Przy modernizacji istniejąca dwużyłowa instalacja dzwonkowa często może zostać wykorzystana do magistrali 2-przewodowej GIRA. W ten sposób można uniknąć kosztownego prowadzenia nowych przewodów.

Przed instalacją należy, przez wykonawcę będącego wykwalifikowanym elektrykiem, sprawdzić typ istniejącego kabla, przekrój przewodu, długość przewodu i przebieg instalacji.

Uwaga dotycz?ca zakresu dostawy

Skrzynka pocztowa, przyciski dzwonkowe, elektryczny otwieracz drzwi, przewody, ramki maskujące oraz inne materiały instalacyjne nie są częścią zestawu, chyba że zostały one wyraźnie wymienione w danej ofercie.

Uwaga dotycz?ca instalacji

Sterownik audio GIRA jest zasilany 230 V i przeznaczony do montażu w rozdzielnicy elektrycznej. Montaż, podłączenie, programowanie i uruchomienie systemu komunikacji drzwiowej muszą być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Czy system mo?na pó?niej rozszerzy? o wideo?

Głośnik do zabudowy GIRA zasadniczo oferuje możliwość podłączenia pasującej kamery kolorowej GIRA. Przy rozszerzeniu do komunikacji wideo zamiast sterownika audio wymagany jest jednak sterownik GIRA odpowiedni dla systemu wideo.

Product properties

Typ montażu	Tylny koniec
Technologia połączeń	2-przewodowy

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618